Md. Ishtiaq Ahamed Fahim
2012518642
EndGame

Truth Table & Kmap:

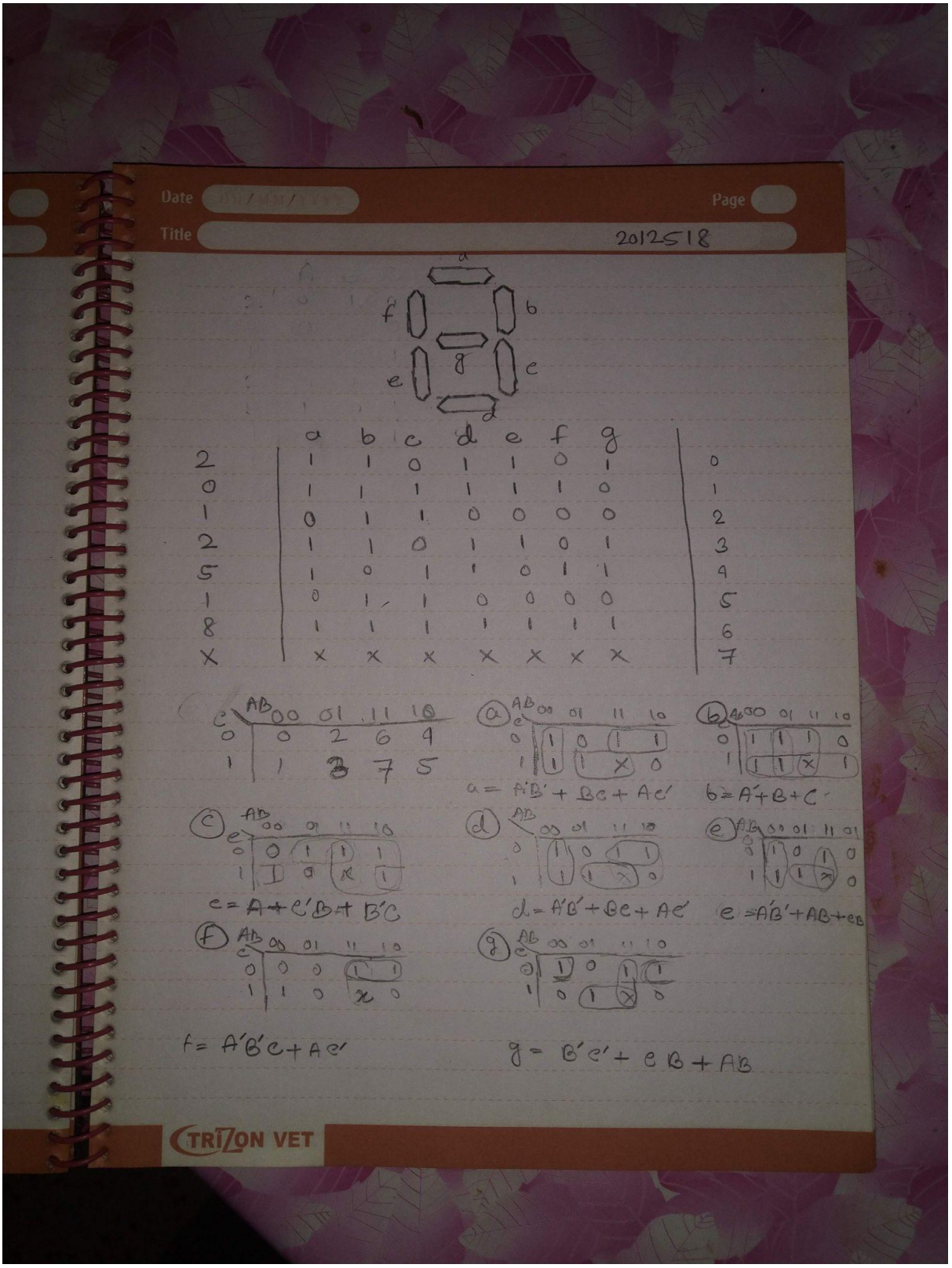

Logisum Nor gate Only:

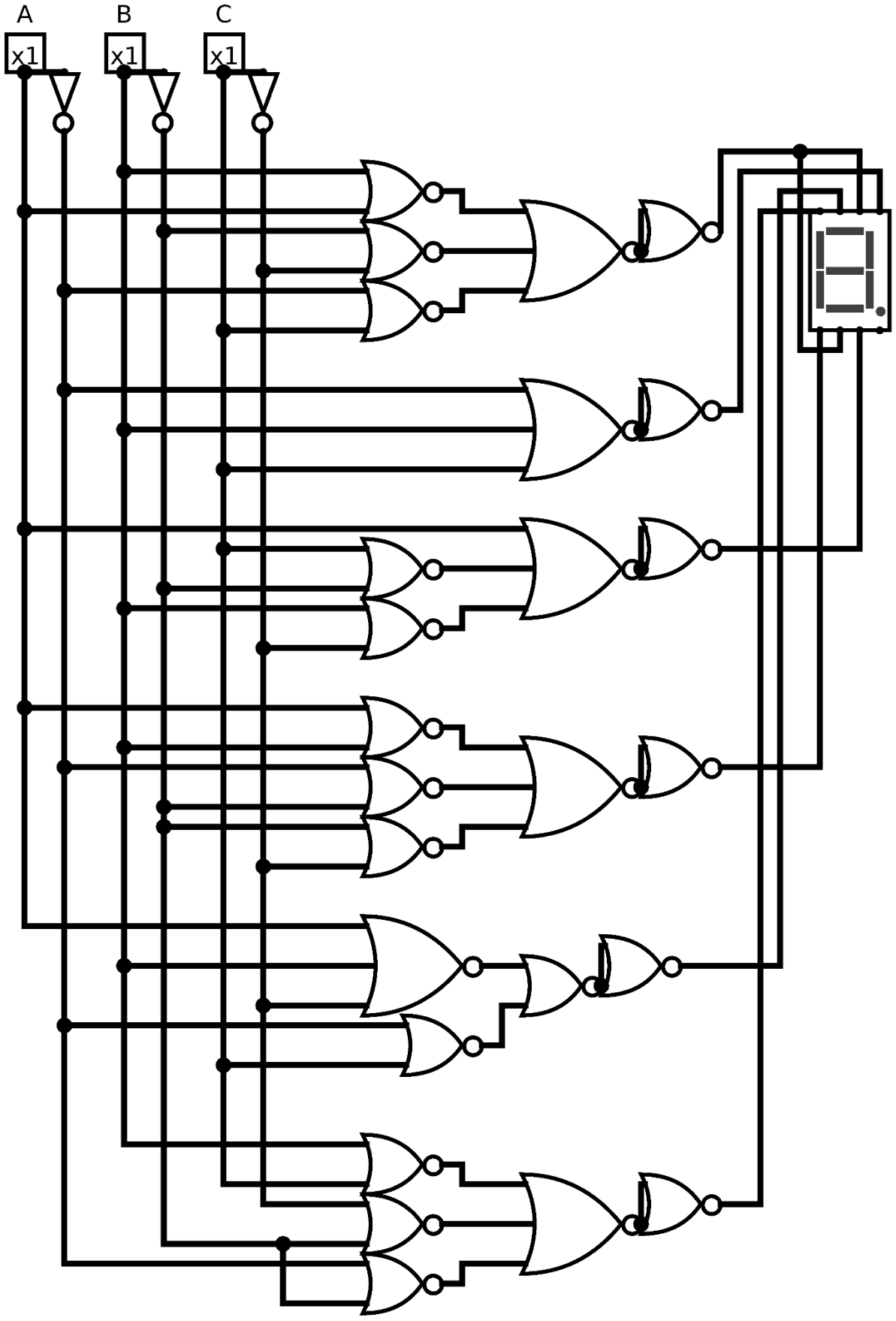
A
B
C
x1
x1
x1

0->2:

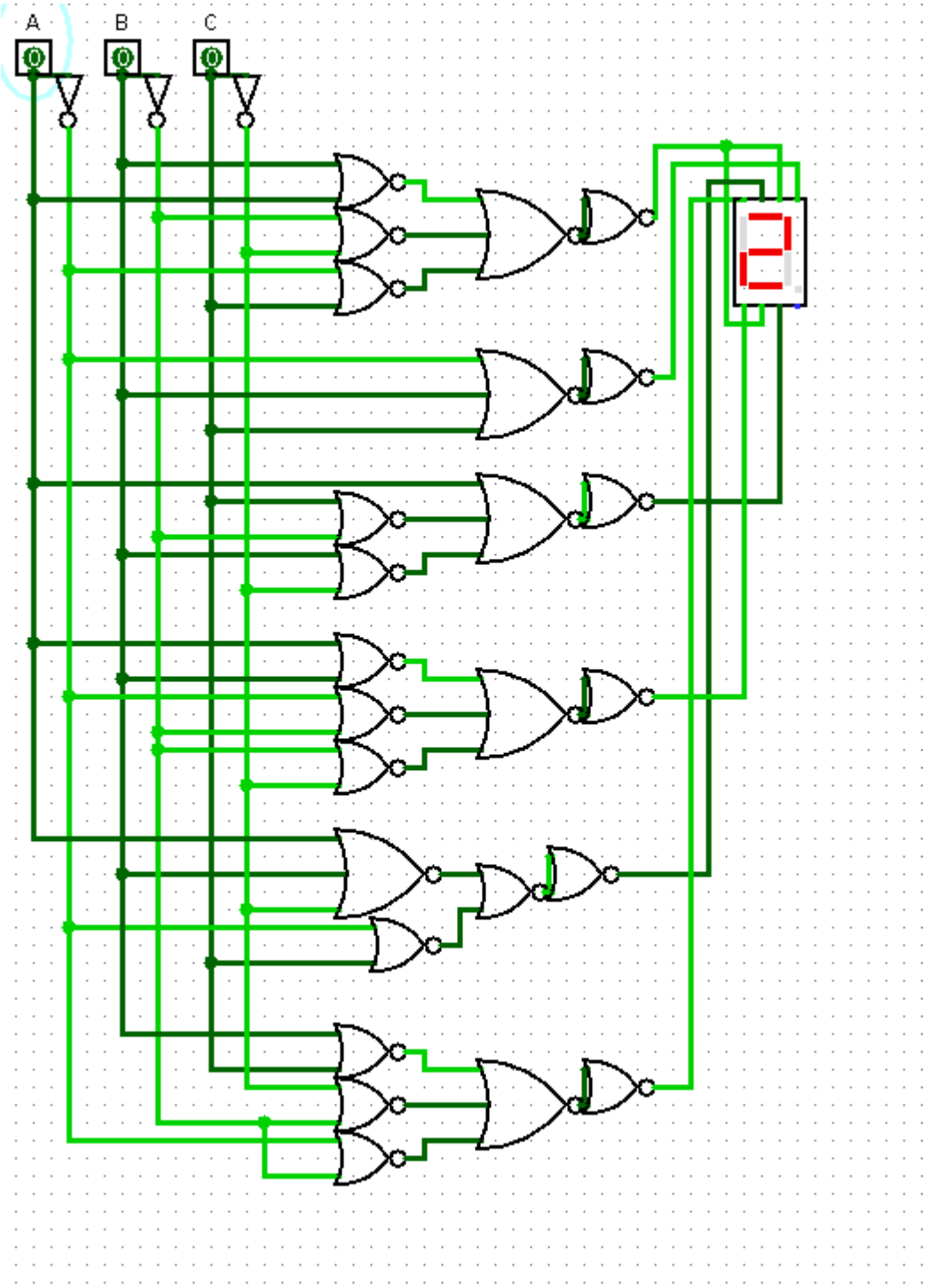

1->0:

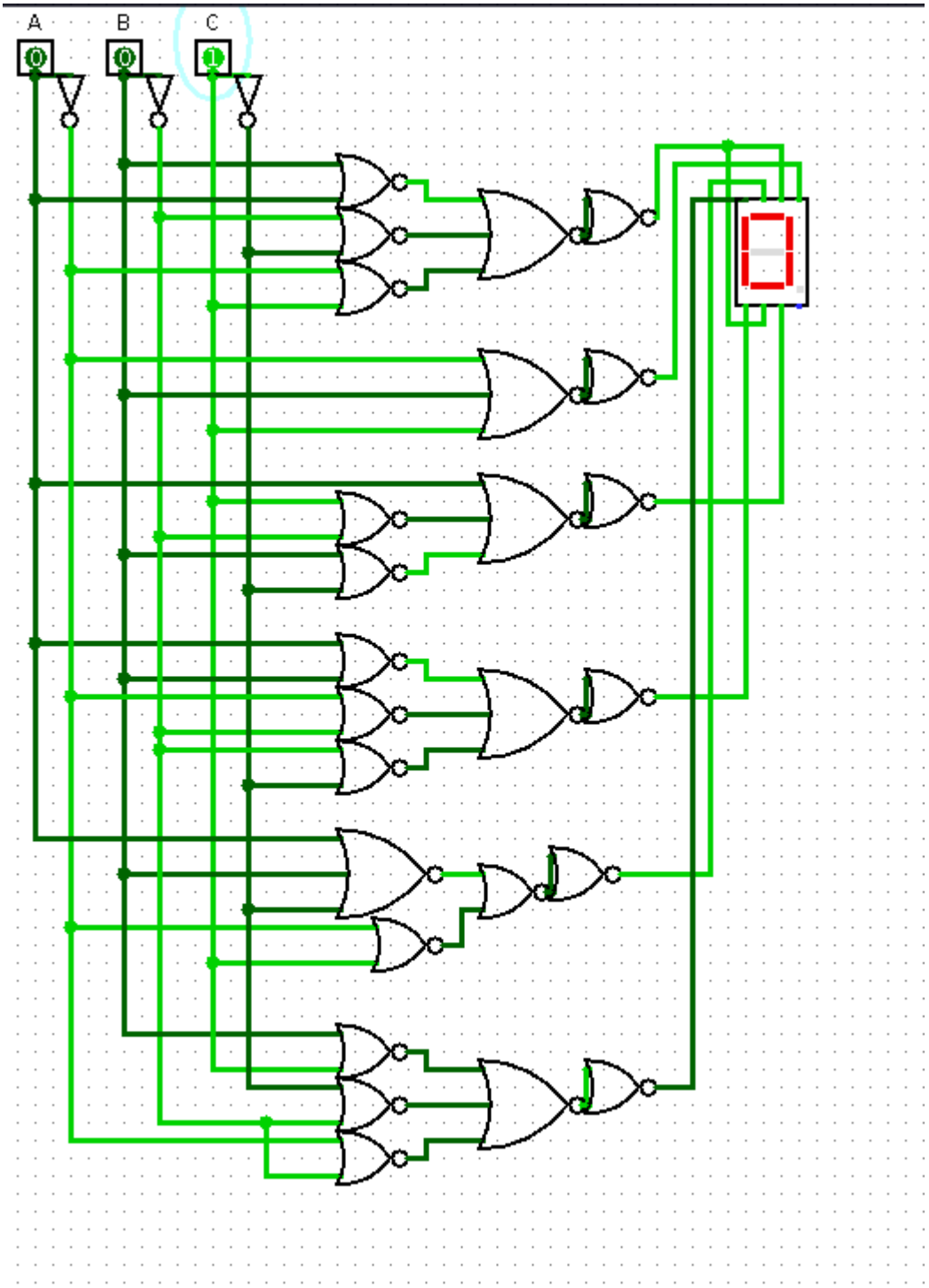

2->1:

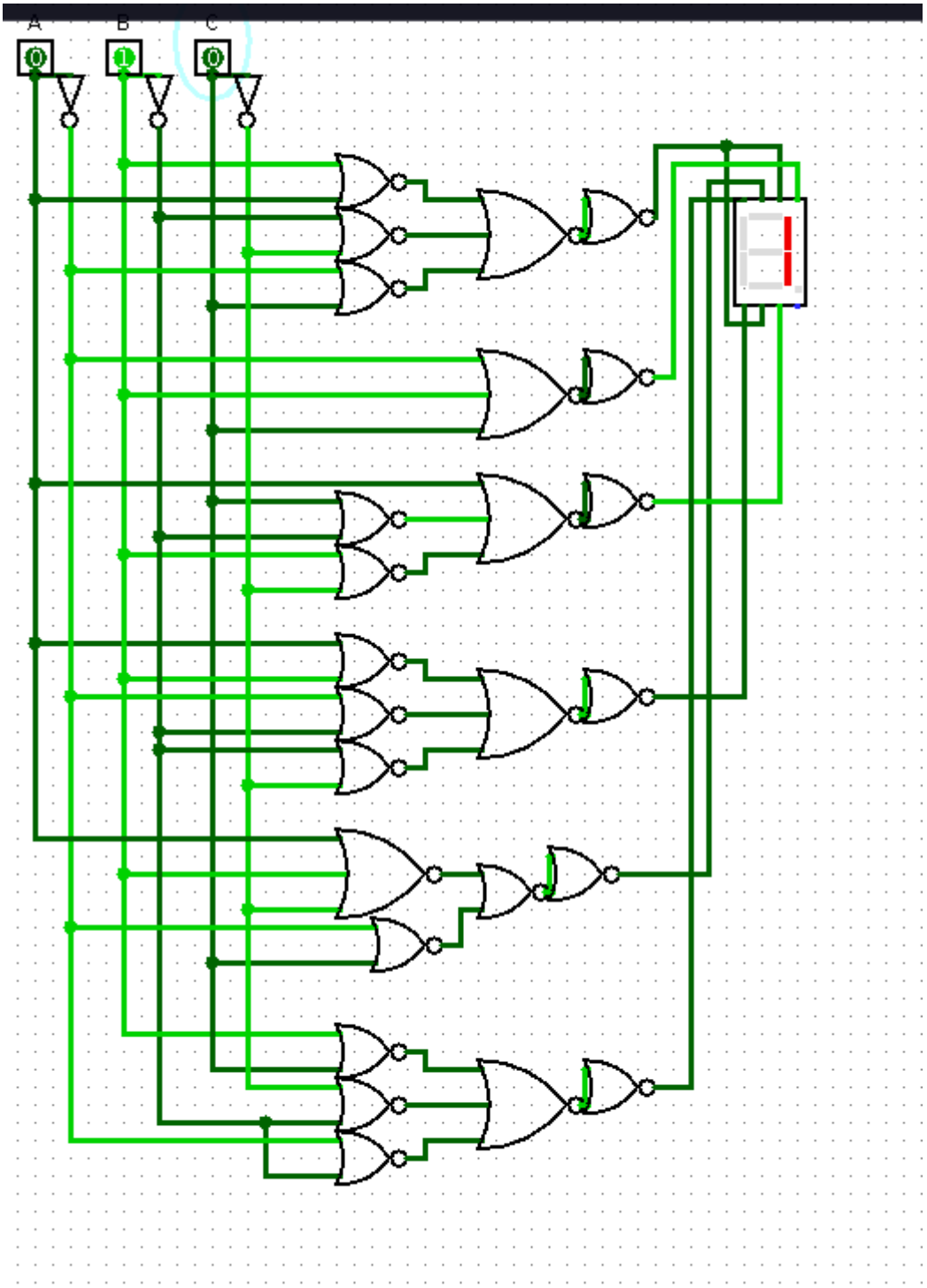

3->2:

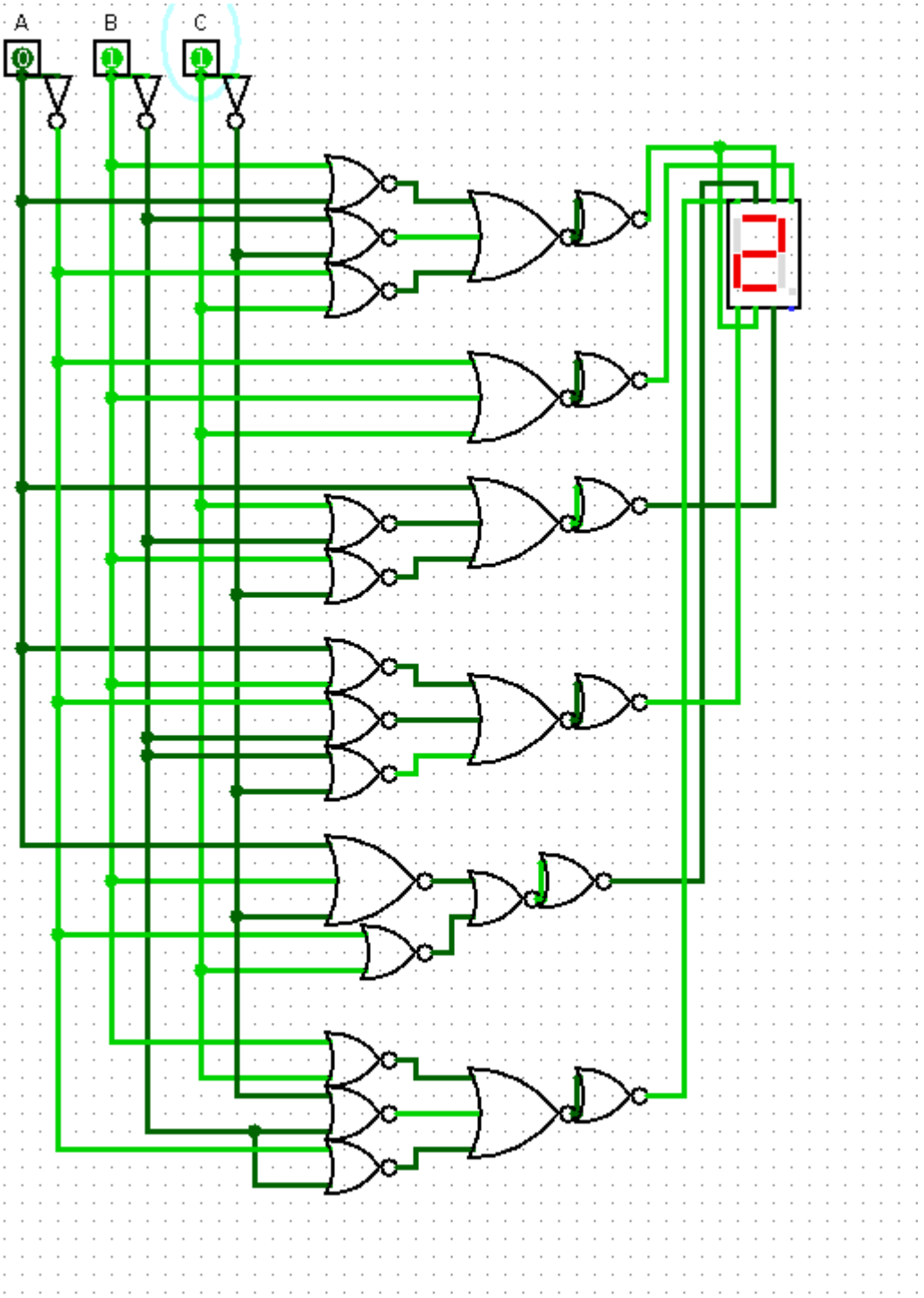

4->5:

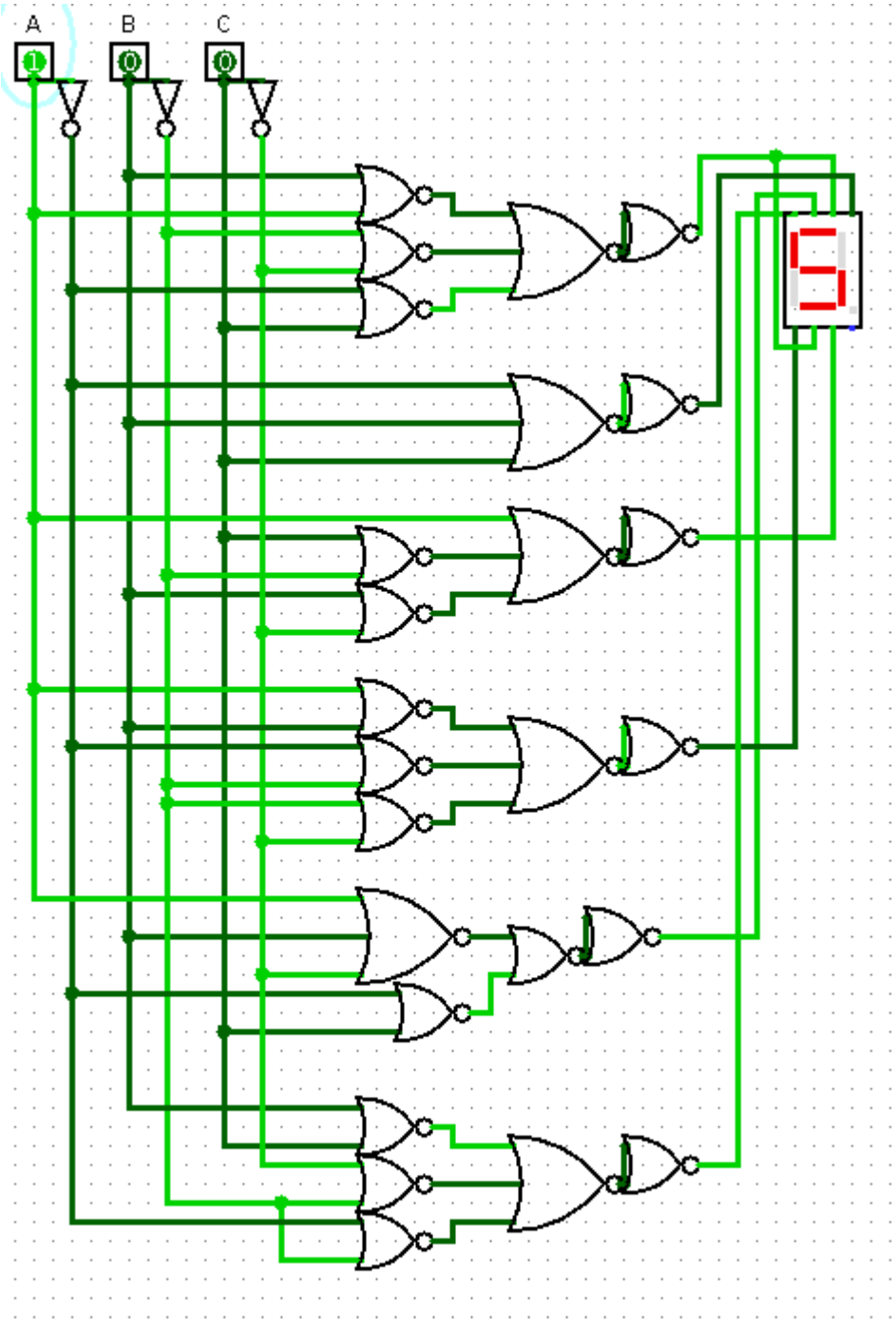

5->1:

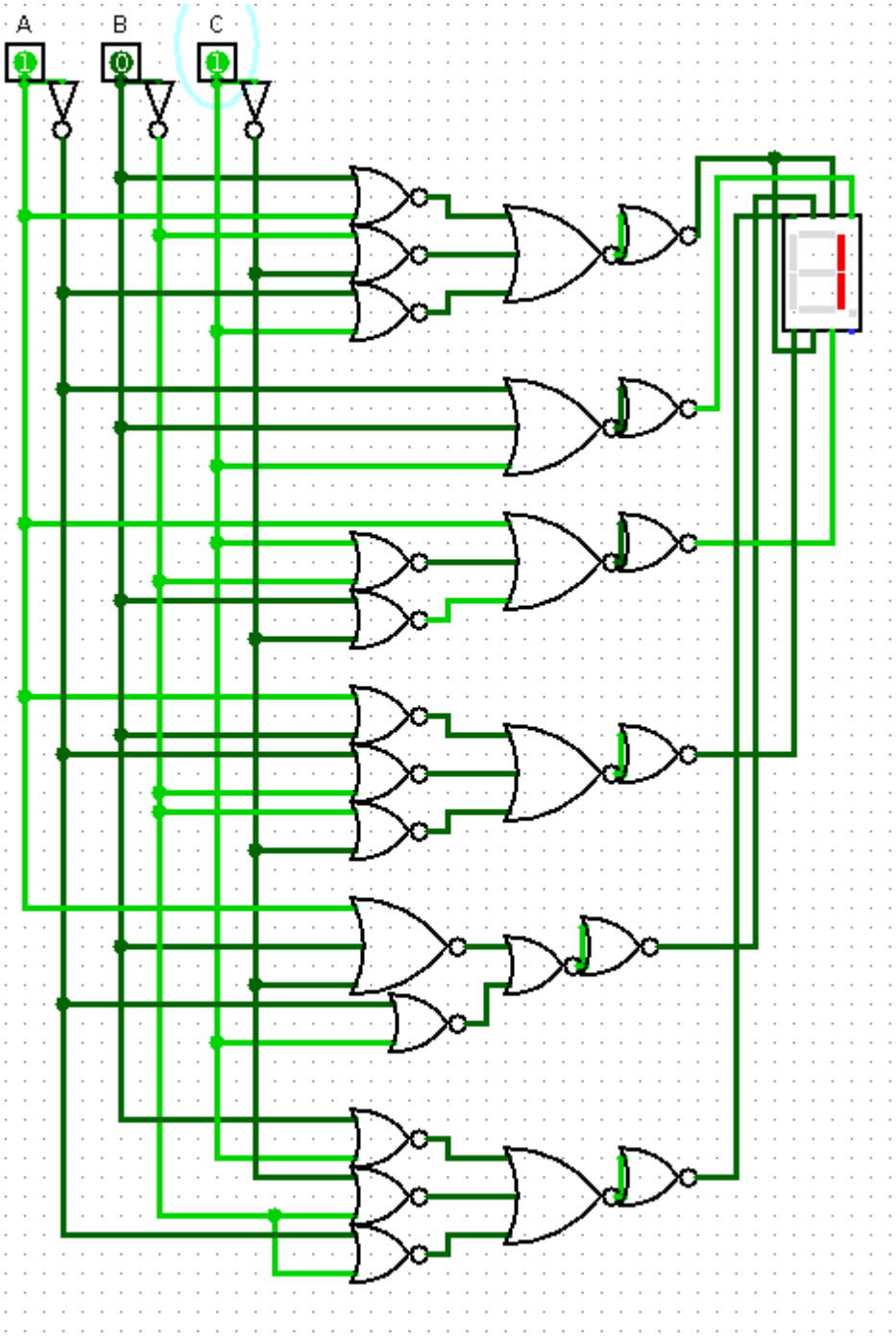
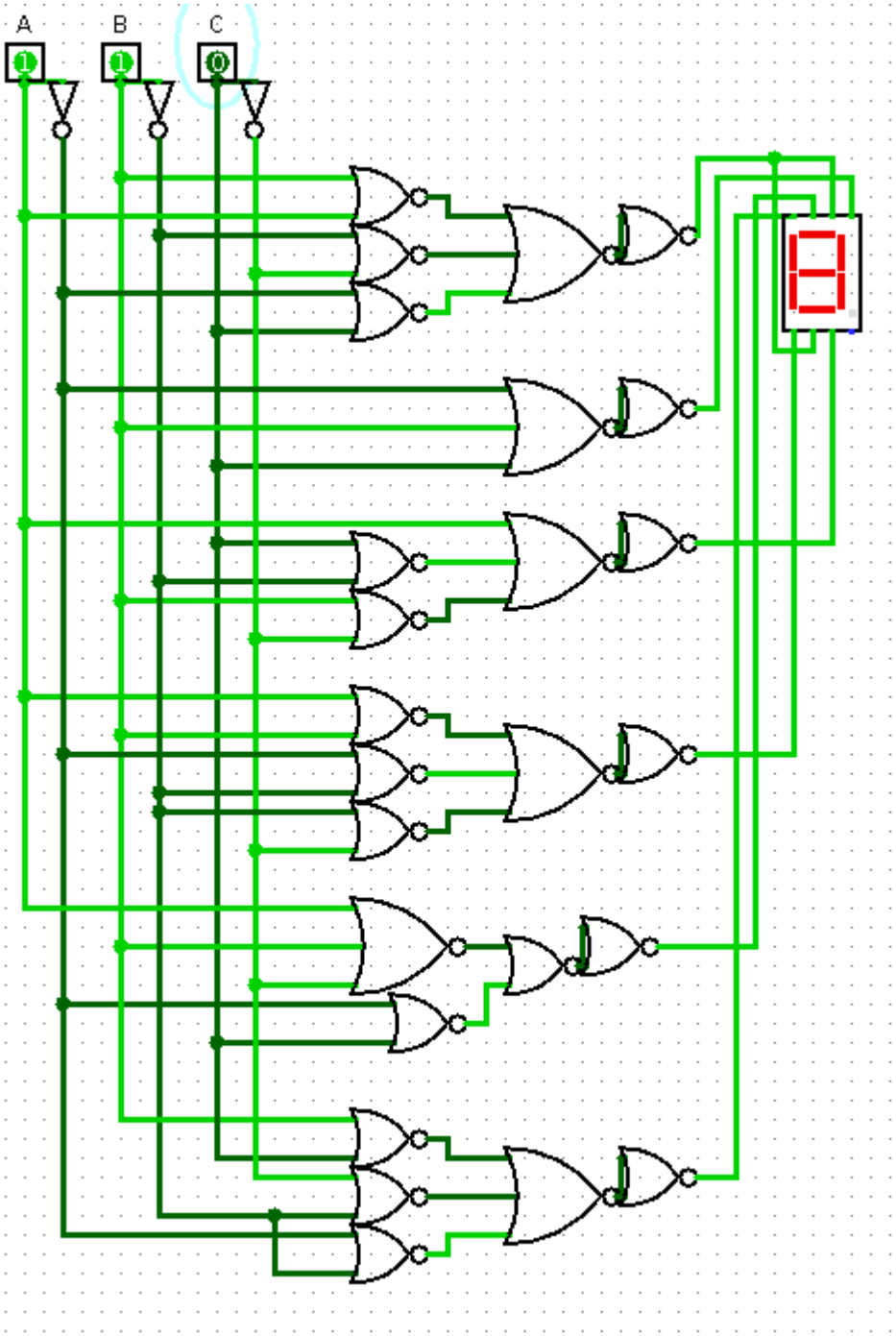
6->8: